

AOCI

Atividade - Simplificação de Circuitos

1) a) A B C S

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 1 1

1 0 1 1

1 1 1 1

A \ BC

00 01 11 10

1

0

$$S = C + \bar{A}B$$

b) A B C S

0 0 1 1

0 1 1 1

1 0 0 1

1 0 1 1

A \ BC

00 01 11 10

1

0

$$A\bar{B} + \bar{A}C$$

c) A B C S

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 1 1

1 0 0 1

1 0 1 1

A \ BC

00 01 11 10

1

0

$$\bar{B} + \bar{A}C$$

d) A B C S

0 0 0 1

0 1 0 1

1 0 0 1

1 1 0 1

A \ BC

00 01 11 10

0


1

$$\bar{C}$$

e)

A	B	C	D	L
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01			1	1
11	1	1	1	1
10				

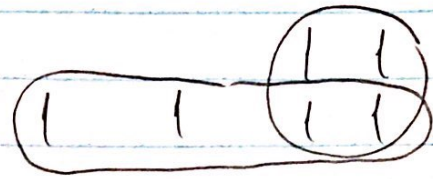

$$L = AB + BC$$

f)

A	B	C	D	L
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	1
$\bar{A}B$	0	0	0	1
$A\bar{B}$	1	1	1	1
AB	1	1	1	1

$$L = A + C\bar{D}$$

(2) a) $X = \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + AC\bar{D}$ (a)
 $X = \bar{A}BD + BC\bar{D} + \bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{D}$ (b)

(3) a) $S = A' \cdot B' \cdot C' + A' \cdot B \cdot C + A' \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C' + A \cdot B \cdot C'$
 $= A' \cdot B \cdot C + (A' \cdot B' + A' \cdot B + A \cdot B' + A \cdot B) \cdot C'$
 $= A' \cdot B \cdot C + (A' \cdot (B' + B) + A \cdot (B' + B)) \cdot C'$
 $= A' \cdot B \cdot C + (A' + A) \cdot C'$
 $= A' \cdot B \cdot C + C'$
 $= A' \cdot B + C'$

$$X + (X' \cdot Y) = X + Y$$

$$b) S = (A+B+C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C)$$

$$\begin{aligned}
 &= 0 + A \cdot \bar{B} + A \cdot C + B \cdot \bar{A} + 0 + B \cdot C + C \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B} + C \\
 &= A \cdot \bar{B} + B \cdot \bar{A} + C(A+B+\bar{A}+\bar{B}+1) \\
 &= A \cdot \bar{B} + B \cdot \bar{A} + C(1) \\
 &= A\bar{B} + B\bar{A} + C
 \end{aligned}$$

$$(4) a) S = A' \cdot B' \cdot C' + A' \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

A B C S

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0 0


0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 1 1

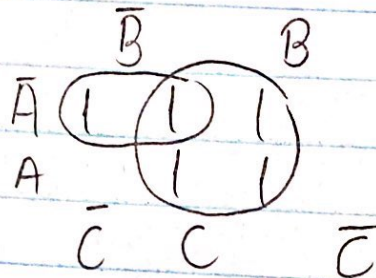

$$S = C + \bar{A}\bar{B}$$

$$b) S = A' \cdot B' \cdot C' + A' \cdot B \cdot C' + A' \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

A B C S

0 0 0 1

0 0 1 0

0 1 0 1


0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 0

1 1 0 0

1 1 1 1

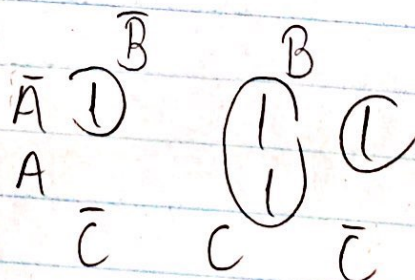

$$S = \bar{A}\bar{B} + BC$$