

AOC I - Davi Ventura Cardoso Perdigão  
Ex. de lógica digital - Circuitos Combinacionais

$$\textcircled{C} a) F = \overline{\overline{A}B + C + \overline{A}}$$
$$F = (\overline{A}B) \cdot (\overline{C} + \overline{A})$$

$$\overline{A}B + C = (\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot \overline{C}$$
$$= A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

$$(\overline{A}B) \cdot (\overline{C} + \overline{A}) = (\overline{A}B) + (\overline{C} + \overline{A})$$

$$F = (\overline{A}B) + (\overline{C} + \overline{A})$$

$$(\overline{A}B) + (\overline{C} + \overline{A}) = \overline{A}B + (C + A)$$

$$F = (\overline{A}B) + (C + A)$$

$$b) F = ABC + A\overline{C} + A\overline{B}$$

$$F = ABC + A(\overline{C} + \overline{B})$$

$$F = ABC + A(\overline{C} \cdot \overline{B})$$

$$F = A(BC + \overline{C} \cdot \overline{B})$$

$$F = A$$

$$c) F = (A + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C)$$

$$F = A\overline{A} + AB + AC + B\overline{A} + B\overline{B} + BC + C\overline{A} + C\overline{B} + CC$$

$$F = (AB + AC) + B\overline{A} + (BC + C\overline{A} + C\overline{B})$$

$$F = B(A + \overline{A}) + AC + C(B + \overline{A} + \overline{B})$$

$$F = B + AC + C\overline{A}$$

$$F = B + C(A + \overline{A})$$

$$F = B + C$$

$$d) F = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D$$

$$F = \overline{A}(B\overline{C}\overline{D} + B\overline{C}D + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}D)$$

$$F = A(BC + D + B\overline{C}D + \overline{B} + C \cdot D + BCD)$$

$$F = BD + (B + 1 + \overline{B}D) \overline{A}C$$


$$F = BD + (D + 1) + \overline{A}C$$

$$F = BD + \overline{A}C$$



$$\begin{aligned}
 e) F &= ABC(\bar{D}+D) + ACD(B+A+C) + AC(B+D) \\
 F &= ABC + ABCD + A \cdot ACD + ACCD + ABC + ACD \\
 F &= ABC + ABCD + ACD + CAD + ABC + ACD \\
 F &= ABCD + ACD \\
 F &= ACD(B+1)
 \end{aligned}$$


② a)  $(\bar{A}B) + (C+A)$

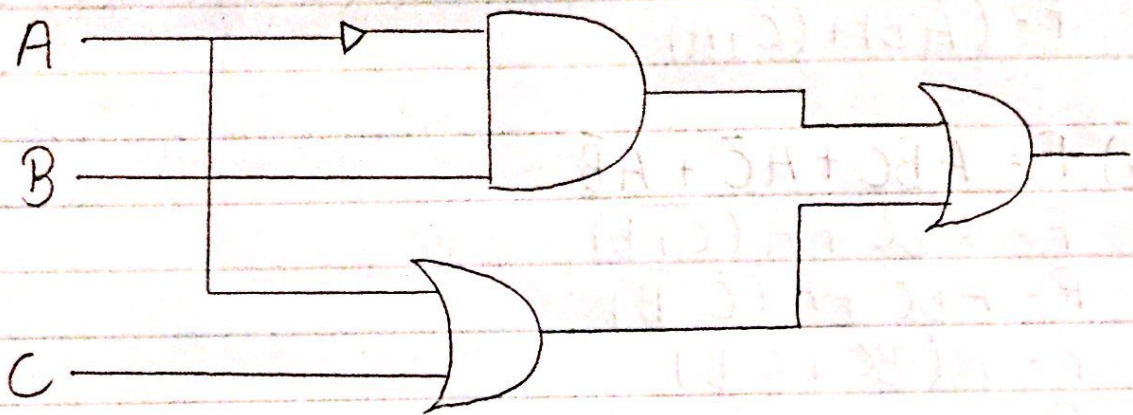


b)

A

c)  $B+C$

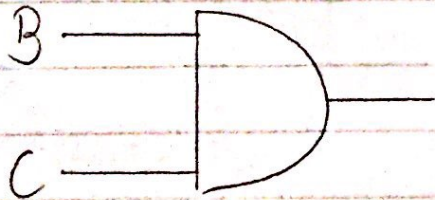


d)  $BD + \bar{A}\bar{C}$

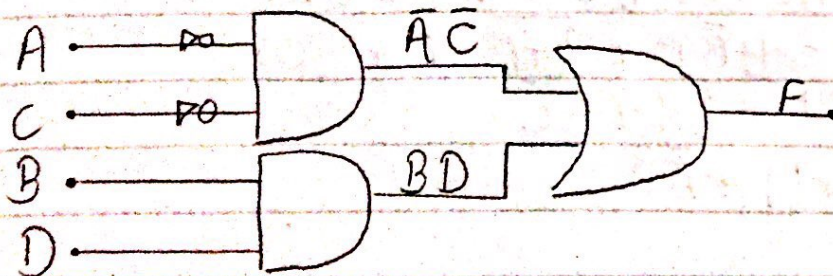



e)  $ABCD + ACD$

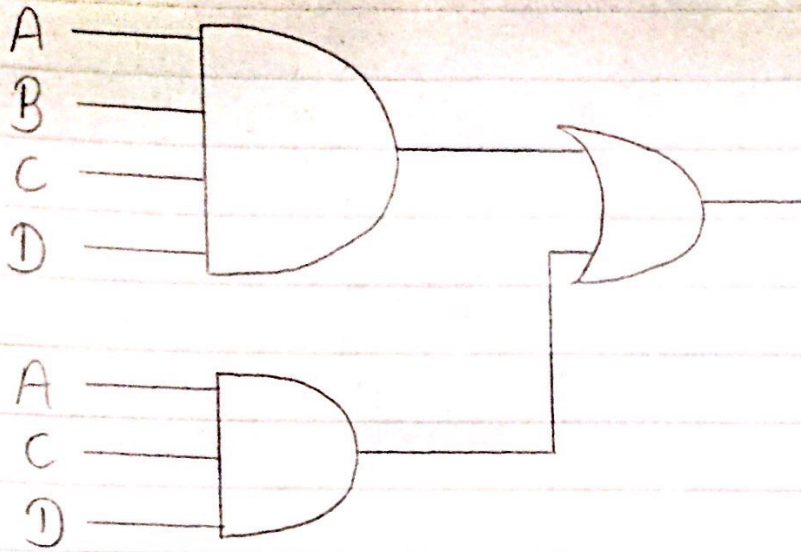

③- a)  $S = (\bar{A}\bar{B}) + (A\bar{B}) + (A\bar{B})$   
 $S = A + \bar{B}$

b)  $S = (\bar{A}B\bar{C}) + (\bar{A}BC) + (A\bar{B}\bar{C}) + (AB\bar{C}) + (ABC)$   
 $S = (A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B+\bar{C})$

c)  $S = (\bar{A}B\bar{C}\bar{D}) + (A\bar{B}\bar{C}\bar{D}) + (A\bar{B}\bar{C}D) + (A\bar{B}C\bar{D}) + (A\bar{B}CD) +$   
 $(AB\bar{C}\bar{D}) + (ABC\bar{D}) + (ABCD)$

$S = (A+B+C+D) \cdot (A+B+C+\bar{D}) \cdot (A+B+\bar{C}+D) \cdot$   
 $(A+B+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+C+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})$   
 $(A+B+\bar{C}+D)$

④- a)  $AB + \bar{C} + \bar{C}D$

e)  $(\overline{\bar{A}\bar{B} + \bar{C}}) \cdot (C+D)$